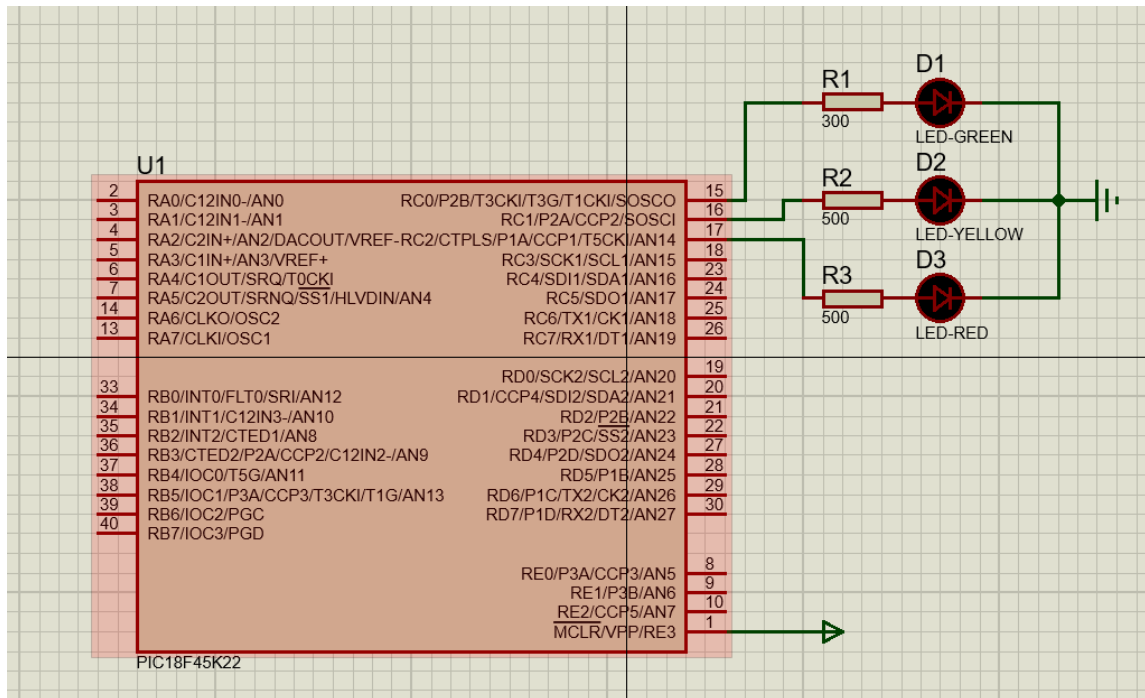



PRÁCTICA LABORATORIO CI - 1B --

Autores: Sergio Shmyhelskyy Yaskevych y Songhe Wang


Circuit 1:




Circuit 2:

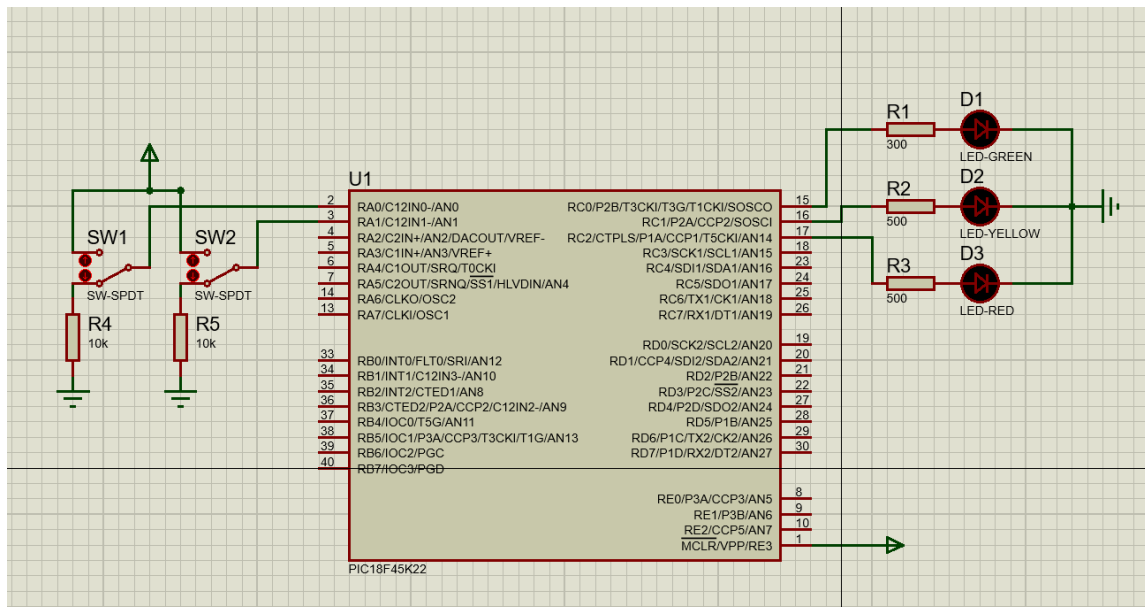

Circuit 3:

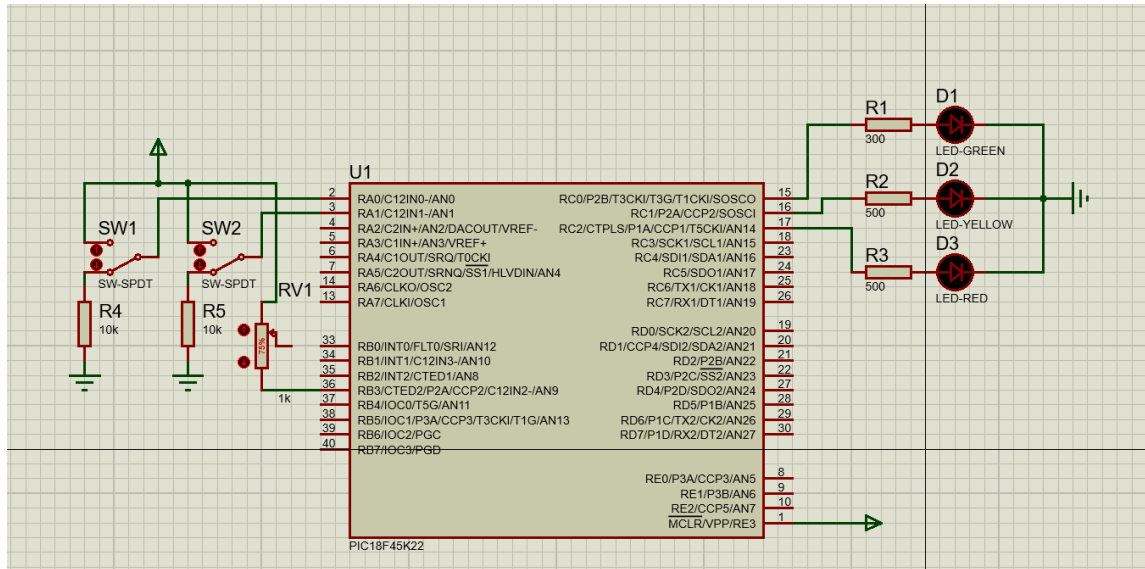

Circuit 4:

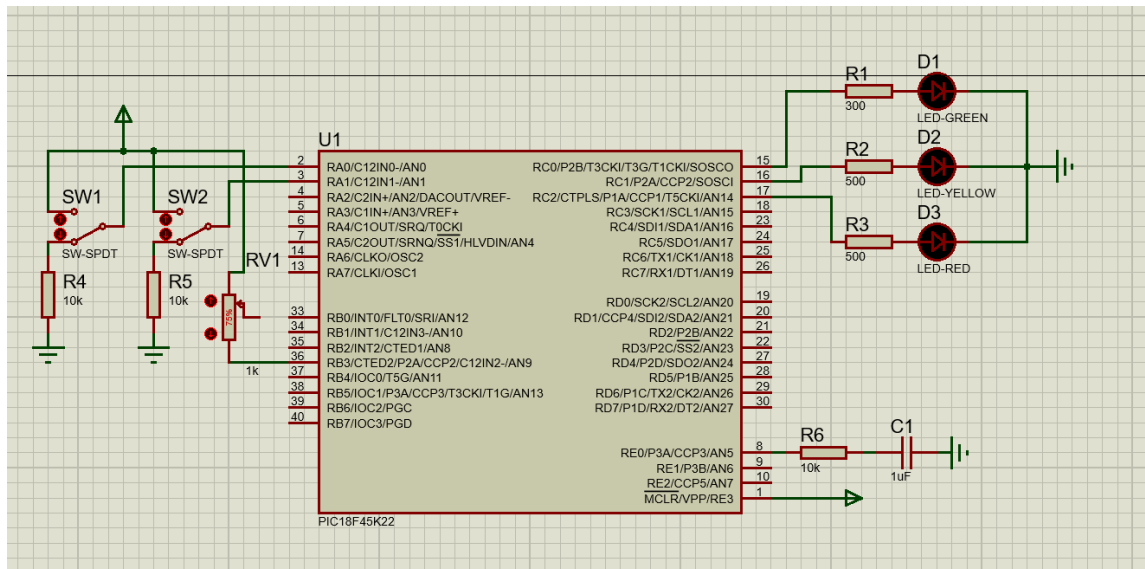

Esquema:

